
EBS01 Hardware Design

Einsatz von Finite-State-Maschinen zum Entwurf von FPGA-Designs

Vladimir Zhelezarov

Benutzte Quellen:

Gehrke, W. et al. (2016):

Digitaltechnik: Grundlagen, VHDL, FPGAs, Mikrocontroller, 7., überarbeitete und aktualisierte Auflage, Berlin

Schubert, M (o.J.):

Einführung in VHDL, AKAD Studienbrief EBS101, o.O.

Hartung, G. (o.J.):


VHDL Entwurf komplexer Schaltungen, AKAD Studienbrief EBS102, o.O.

Implementierung und Simulation in:

Altera Quartus II Version 13.0.1 Service Pack 1, Web Edition

Kombinatorische und sequentielle Schaltungen

 - Kombinatorisch: Logische Gatter AND, OR, NOT, NAND und NOR. Keine Speicherelemente;
- Sequentiell: Kombinatorische Elemente + Speicherelemente + Rückkoppelungen.




Endliche Automaten

- Ein mathematisches Modell, womit sequentielle Schaltungen beschrieben werden;
- Zwei (Haupt-)Formen:
 - Moore-Automat – Der Ausgang ist nur vom aktuellen Zustand abhängig.


$$Y = g(Z^n)$$

Moore

 

Endliche Automaten


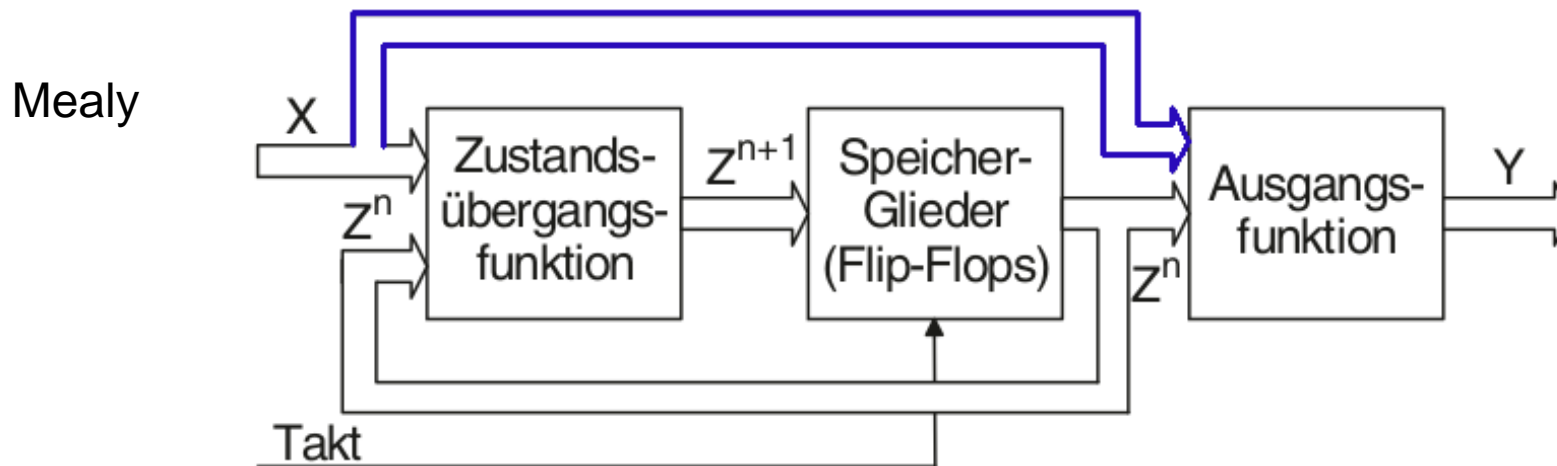
- Ein mathematisches Modell, womit sequentielle Schaltungen beschrieben werden;
- Zwei (Haupt-)Formen:
 - Mealy-Automat – Der Ausgang ist vom aktuellen Zustand und von den Eingangsvariablen abhängig. $Y=g(X,Z^n)$



Mealy

Moore

Darstellung

  

ENTWURF von Automaten


1. Spezifikation des Verhaltens

- Meistens in Textform

2. Aufstellen der Zustandsfolgediagramm/ Zustandsfolgetabelle

S^n	S^{n+1}		Y
	X=0	X=1	
Stabil $S0^*$	S1	S2	0
S1	S1	S3	1
S2	S2	S3	0
Stabil S3	S3	S3	1


* = Reset

 

 3. Minimierung der Zustände

Äquivalente Zustände wenn:

- Gleiche Folgezustände für alle Eingangskombinationen;
- Gleiche Ausgangswerte.



4. Codierung der Zustände

$$2^n \geq m$$

n: Codewortlänge, m: Anzahl Zustände

- Verschiedene Ziele: hohe Taktgeschwindigkeit, geringer Aufwand oder eine Kombination davon.
- Minimale Wortlänge; Redundante Wortlänge und One-Hot-Codierung; Optimale Zustandskodierung

5. Aufstellen der Ansteuerungstabelle

Namen durch Codierung ersetzen

6. Logikminimierung

Karnaugh-Diagramme

ENTWURF in VHDL

Reset

Synchroner Reset:

```
process  
begin  
    wait until rising_edge(clk);  
    if reset = '1' then  
        ...  
    else  
        ... -- FSM Logik  
end process;
```

Asynchroner Reset:

```
process(clk, reset)  
begin  
    if reset = '1' then  
        ...  
    elseif rising_edge(clk)  
then  
        ... -- FSM Logik  
end process;
```

Zustände definieren

-- Einen neuen, individuellen Datentyp definieren:

type *zustand_type* ***is*** (*start*, *zustand_1*, *zustand_2*, *ende*);

-- Zustandsvariable:

signal *zustand*: *zustand_type*;

-- Eine Konstante kann den Ausgangszustand halten:

constant *reset*: *zustand* := *start*;

Logik für die Zustände

Variante 1:

Anweisungen für den nächsten Zustand | Speicherelement | Ausgangsfunktion

Variante 2:

process

wait until rising_edge(clk)


...

case zustand is

when start =>

...

Andere Varianten

 


Variante 1 VHDL-Code

```

1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3
4  ENTITY fsm IS
5      PORT (X, reset, clk: IN std_logic := '0';
6            Y: OUT std_logic := '0');
7  END ENTITY fsm;
8
9  ARCHITECTURE rtl_1 OF fsm IS
10     TYPE zustand_type IS (S0, S1, S2, S3);
11     SIGNAL aktueller_zustand, naechster_zustand: zustand_type;
12     CONSTANT reset_zustand: zustand_type:= S0;
13 BEGIN
14     -- Logik für den nächsten Zustand
15     naechster_zustand <=
16         S1 WHEN (((aktueller_zustand = S0) OR (aktueller_zustand = S1)) AND (X = '0'))
17         ELSE
18         S2 WHEN (((aktueller_zustand = S0) OR (aktueller_zustand = S2)) AND (X = '1'))
19         ELSE
20         S3 WHEN ((aktueller_zustand = S1) AND (X = '1'))
21             OR ((aktueller_zustand = S2) AND (X = '0'))
22             OR (aktueller_zustand = S3)
23         ELSE aktueller_zustand;
24     -- Speicherelement
25     PROCESS (clk, reset, naechster_zustand) IS
26     BEGIN
27         IF reset = '1' THEN
28             aktueller_zustand <= reset_zustand;
29         ELSIF CLK'event AND CLK = '1' THEN
30             aktueller_zustand <= naechster_zustand;
31         END IF;
32     END PROCESS;
33
34     -- Ausgangsfunktion
35     Y <= '0' WHEN ((aktueller_zustand = S0) OR (aktueller_zustand = S2))
36         ELSE '1';
37 END ARCHITECTURE rtl_1;
38

```

 


Variante 2 VHDL-Code


```

39 ARCHITECTURE rtl_2 OF fsm IS
40     TYPE zustand_type IS (S0, S1, S2, S3);
41     SIGNAL zustand:      zustand_type;
42 BEGIN
43     PROCESS
44     BEGIN
45         WAIT UNTIL RISING_EDGE (clk);
46         IF reset = '1' THEN
47             Y <= '0';
48             zustand <= S0;
49         ELSE
50             CASE zustand IS
51             WHEN S0 =>
52                 IF X = '0' THEN zustand <= S1; Y <= '1';
53                 ELSE zustand <= S2; Y <= '0';
54                 END IF;
55             WHEN S1 =>
56                 IF X = '1' THEN zustand <= S3; Y <= '1';
57                 END IF;
58             WHEN S2 =>
59                 IF X = '0' THEN zustand <= S3; Y <= '1';
60                 END IF;
61             WHEN S3 =>
62                 null;
63             WHEN others =>
64                 zustand <= S0; Y <= '0';
65             END CASE;
66         END IF;
67     END PROCESS;
68 END ARCHITECTURE rtl_2;


```

 



Simulation mit der
selben Testbench

 


Variante 1

 



Variante 2

  

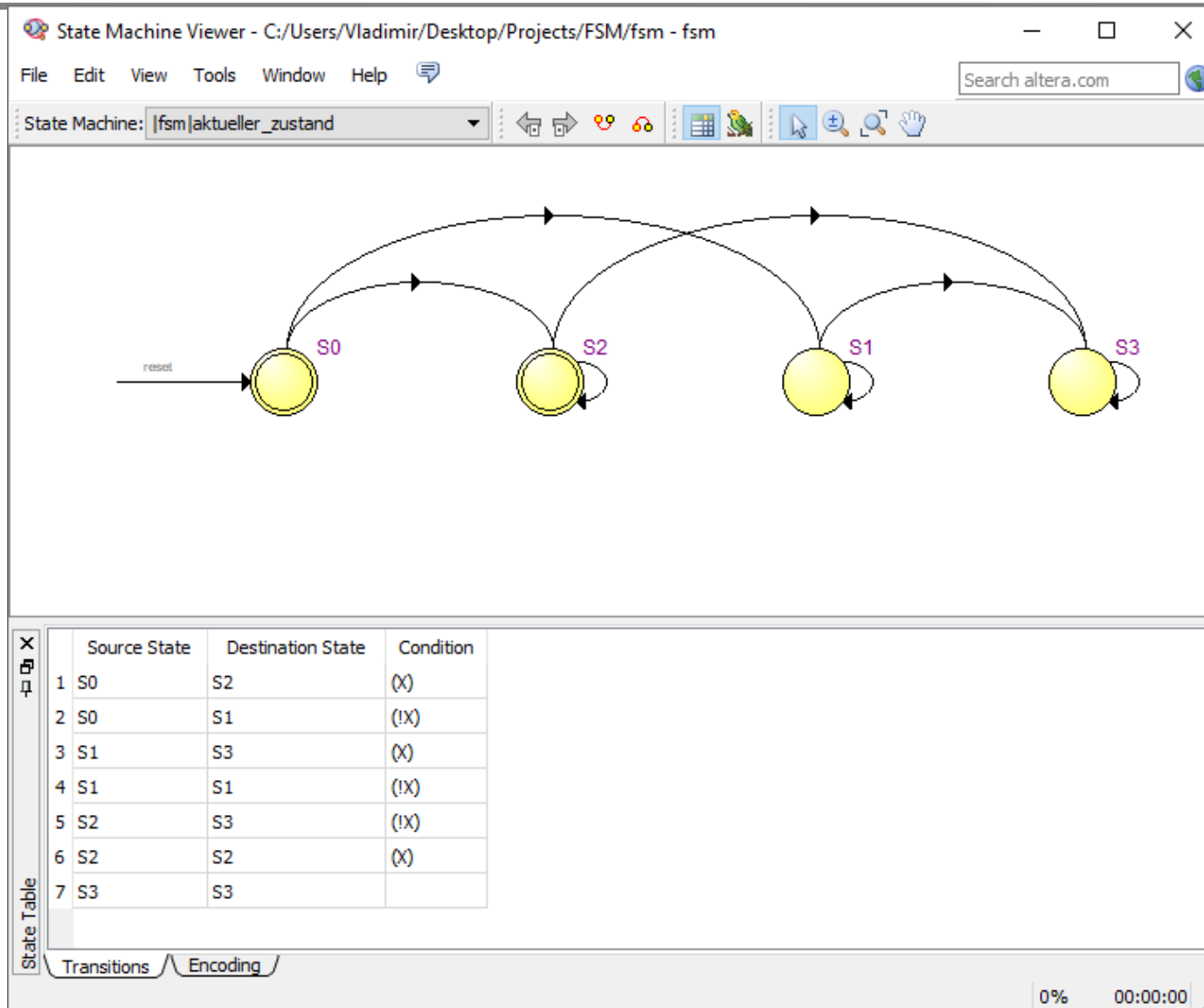


Variante 1 State Machine Viewer

 


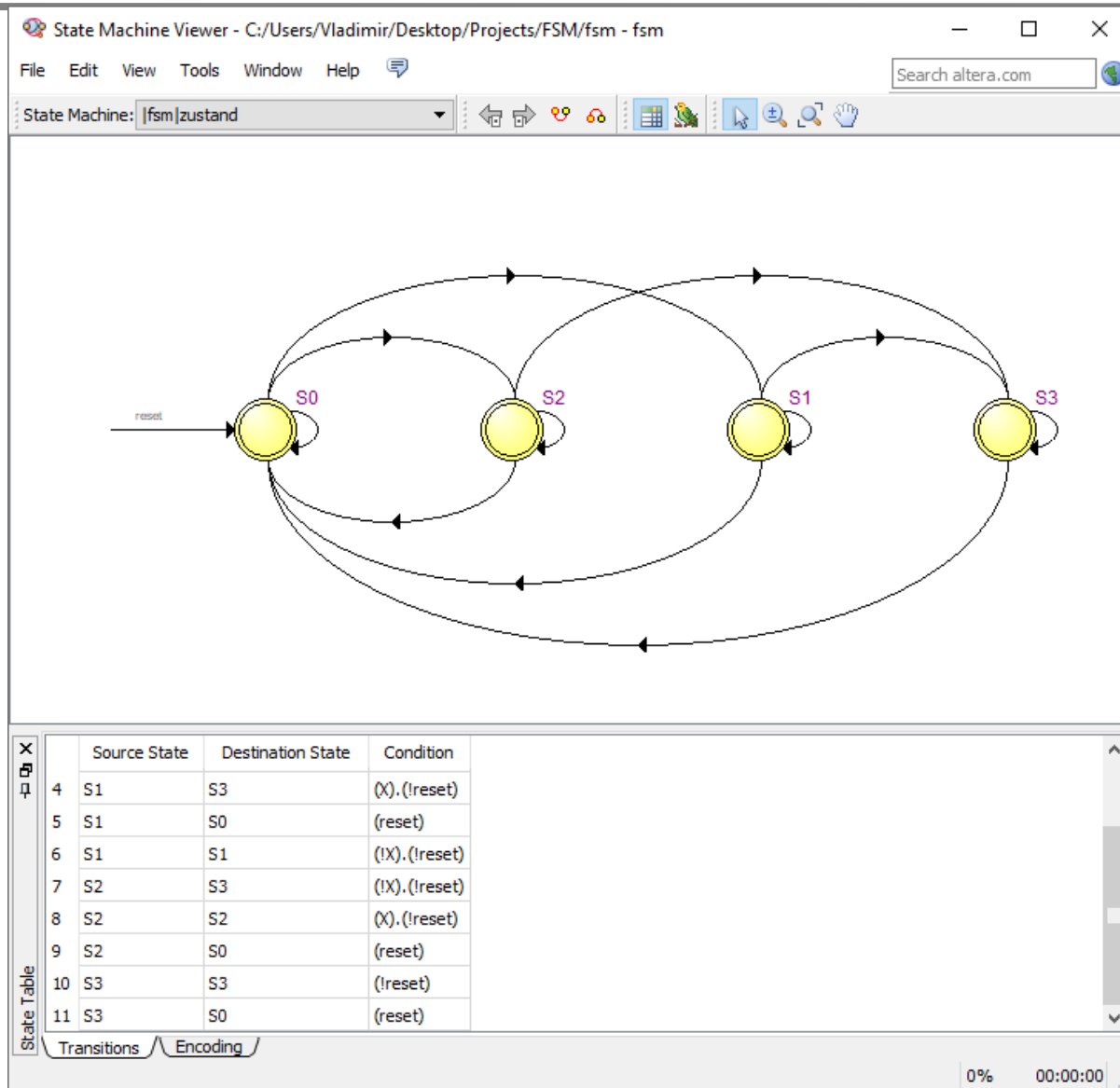



Variante 2 State Machine Viewer

 

Variante 1 RTL Viewer

 

Variante 2 RTL Viewer

 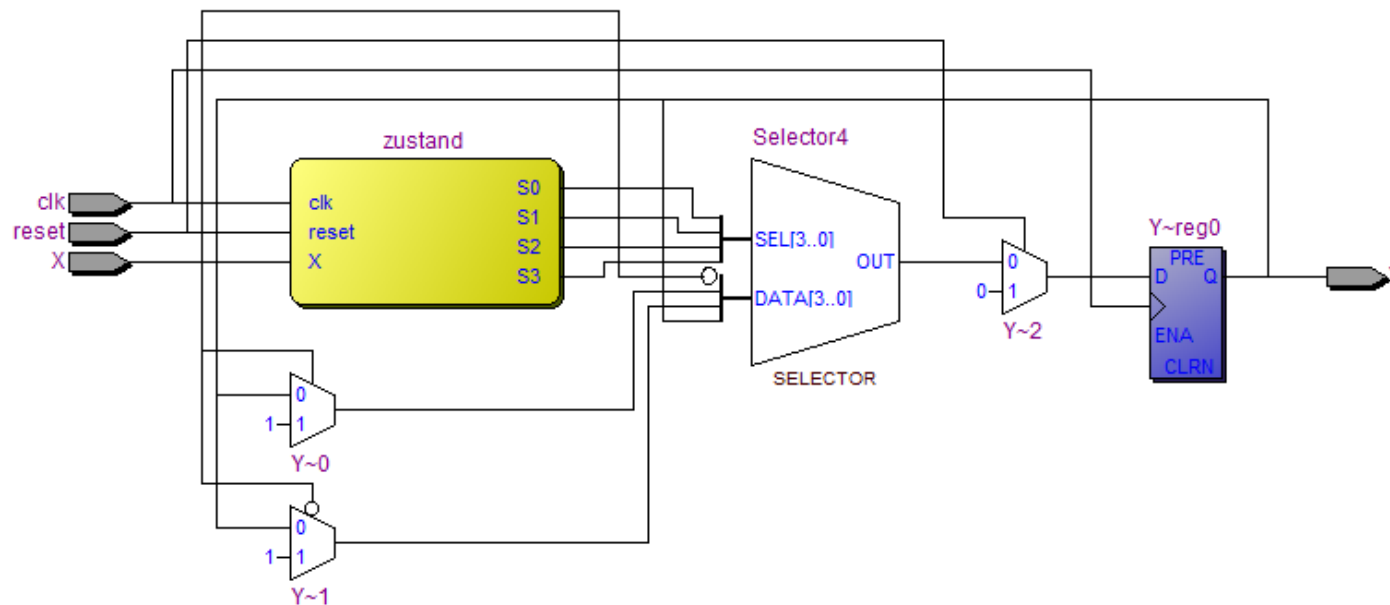

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!